

Wejscowki

Rafał Grot

December 22, 2022

Contents

1	Tranzystor bipolarny	1
1.1	poprawa 1	1
2	Tranzystor polowy	1
2.1	poprawa 1	1

1 Tranzystor bipolarny

1.1 poprawa 1

1. Układy pracy tranzystora bioplarnego. narysować i podpisać
2. charakterystki w układzie wspólnego emitera

2 Tranzystor polowy

2.1 poprawa 1

1. charakterystki tranzystora polowego
2. transkonduktancja wzór i wyznaczanie z charakterysyk