

Spis treści

1	Tranzystor bipolarny	2
1.1	Poprawa 1	2
1.2	Poprawa 2	2
2	Tranzystor polowy	3
2.1	Poprawa 1	3
3	Zasilacze jakiegosłam (5)	3


1 Tranzystor bipolarny

1.1 Poprawa 1

1. Układy pracy tranzystora bioplarnego. narysować i podpisać.
2. Charakterystyki w układzie wspólnego emitera

1.2 Poprawa 2

1. Charakterystyki w układzie wspólnego emitera
2. Zakresy pracy i warunki ich uzyskania.

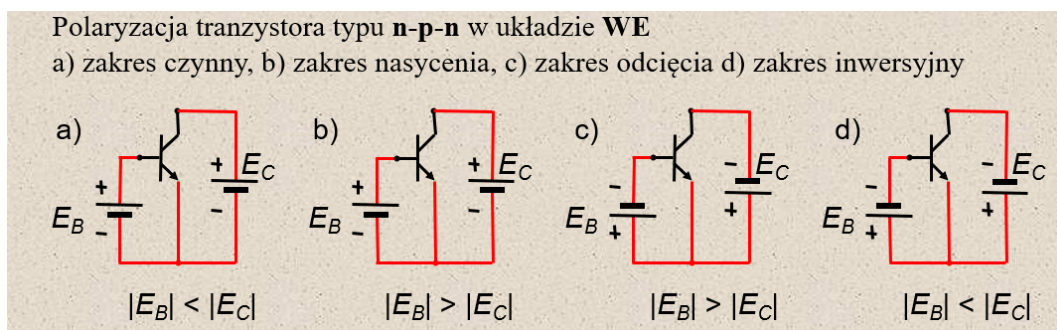


Rysunek 1: Z prezentacji z moodla

2 Tranzystor polowy

2.1 Poprawa 1

1. charakterystyki tranzystora polowego

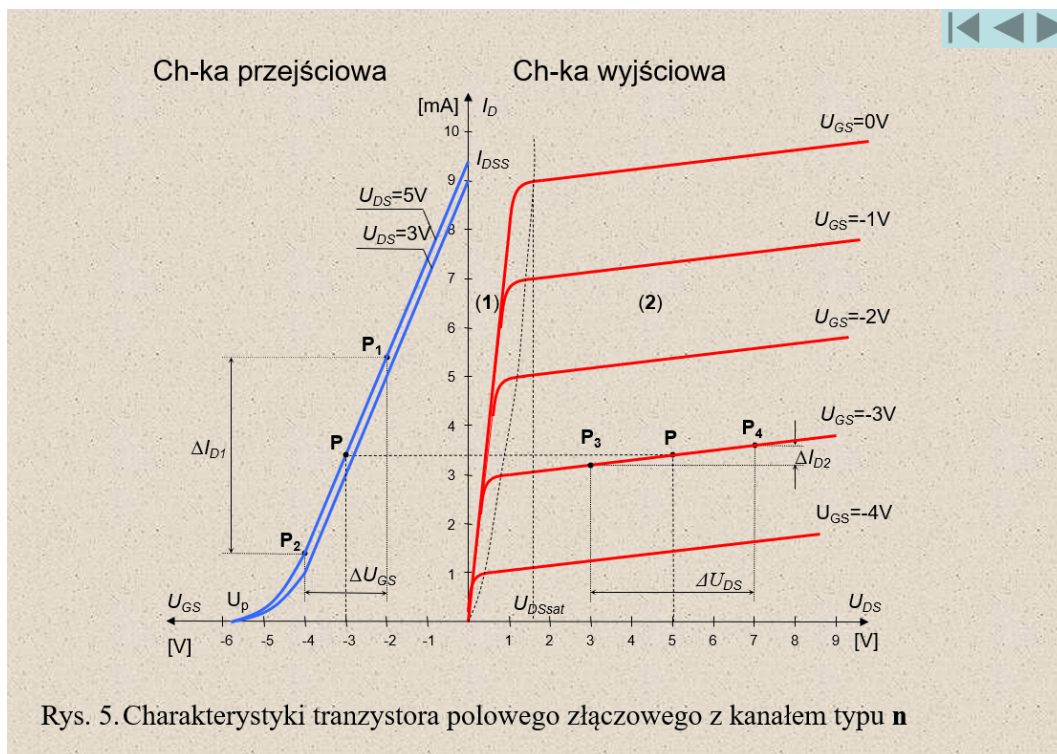

Rysunek 2: Z prezentacji z moodla

2. transkonduktancja wzór i wyznaczanie z charakterystyk

3 Zasilacze jakiegostam (5)